

情412:CAD

(Computer Aided Design)

11/18:VHDLによるALUの設計

琉球大学工学部情報工学科
ファイヤー和田 知久


wada@ie.u-ryukyu.ac.jp

<http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/~wada/>

デジタルを支える半導体技術




パソコンを開けてみると...

 

- VLSIとソケットばかり


- 最近の電子機器は必ずVLSIで構成される（携帯電話、プレイステーション等）

ファイヤー和田研 & マグナ社の 携帯電話用デジタルTV受信LSI

 


このチップには数百万トランジスタが集積されている


シリコンウエハ

 

多数のチップを同時にウエハ上に作成する。

 

1つのチップ

 

だいたい
小指の爪
の大きさ。
200万
トランジスタ
を集積


チップの断面の電子顕微鏡写真



1ミクロンは1ミリの千分の1


0.5ミクロン

VLSIの構造

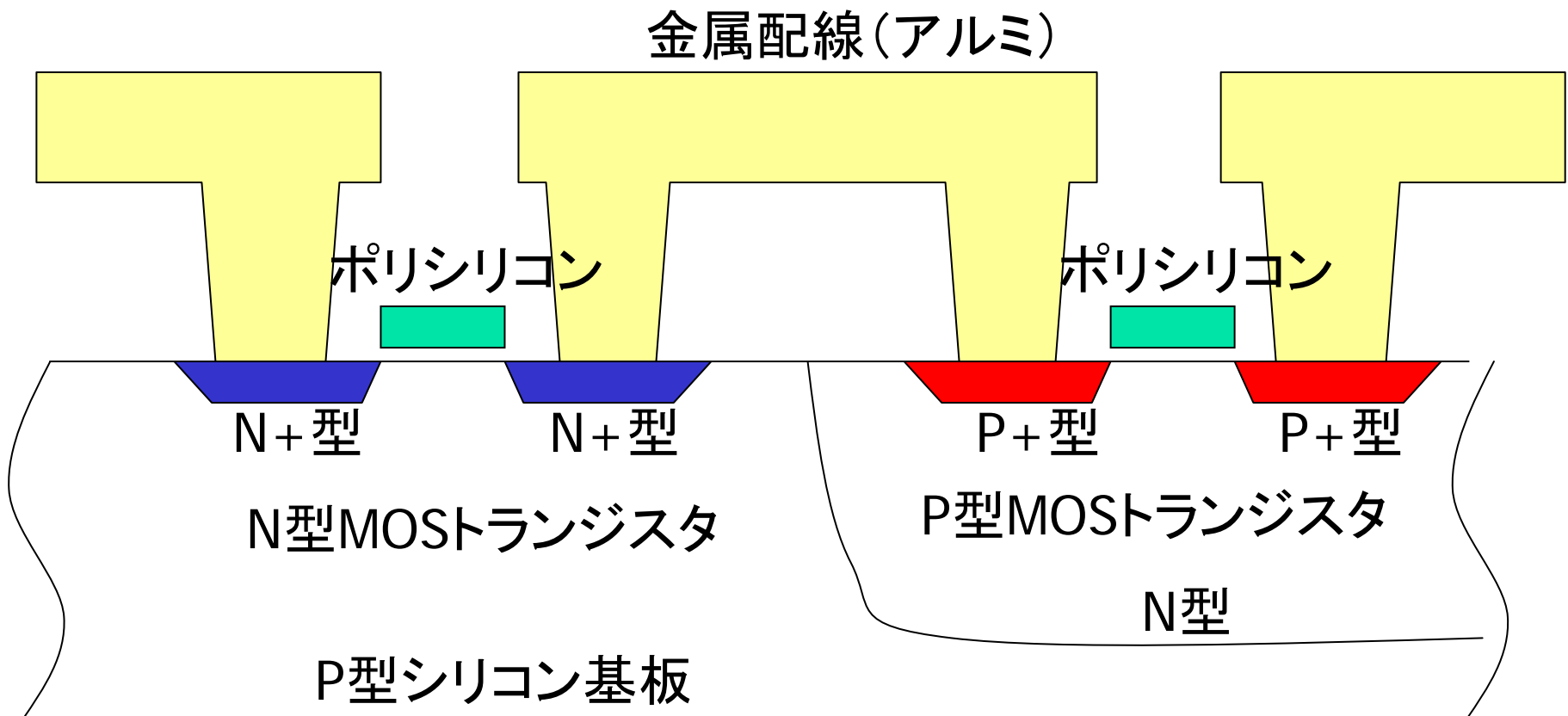

Mooreの法則に乗る集積素子数の推移

このような大規模な回路を言語を用いて設計する

 

チップに搭載できるトランジスタの数(個)




VHDLの歴史

- 1970年代に米国国防省にてVery High Speed ICプロジェクト発足
- 1981年にVHSICプロジェクトの一環として機能記述言語VHDLが提案
- 1986年にIEEEにてVHDLバージョン7.2を基本言語として採択し、標準化スタート
- 1987年にLanguage Reference Manualをリリースして、IEEE-1076Bとして正式に標準化

VHDLの簡単な例題

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity HALF_ADDER is
    port ( A, B : in std_logic;
          S, CO : out std_logic);
end HALF_ADDER;

 architecture DATAFLOW of HALF_ADDER is
    signal C, D : std_logic;
begin
    C <= A or B;
    D <= A nand B;
    CO <= not D;
    S <= C and D;
end DATAFLOW;
```




VHDLを簡単に見てゆくと

<pre>library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all;</pre>	ライブラリ宣言、通常STD_LOGICを使用するので、必ず書く
<pre>entity HALF_ADDER is</pre>	エンティティ宣言
<pre>port (A, B : IN std_logic; S, CO : OUT std_logic);</pre>	ポート宣言(入出力信号と信号のデータタイプを定義)
<pre>end HALF_ADDER;</pre>	エンティティ終了。";"忘れるな!
<pre>architecture DATA_FLOW of HALF_ADDER is</pre>	アーキテクチャ宣言
<pre>signal C, D : std_logic;</pre>	内部信号を定義
<pre>begin C <= A or B ; D <= A nand B ; CO <= not D; S <= C and D; end DATAFLOW;</pre>	同時処理文! コンピュータプログラムとは違う、この場合は4つの同時動作するゲートに対応

ALUのVHDL記述の紹介

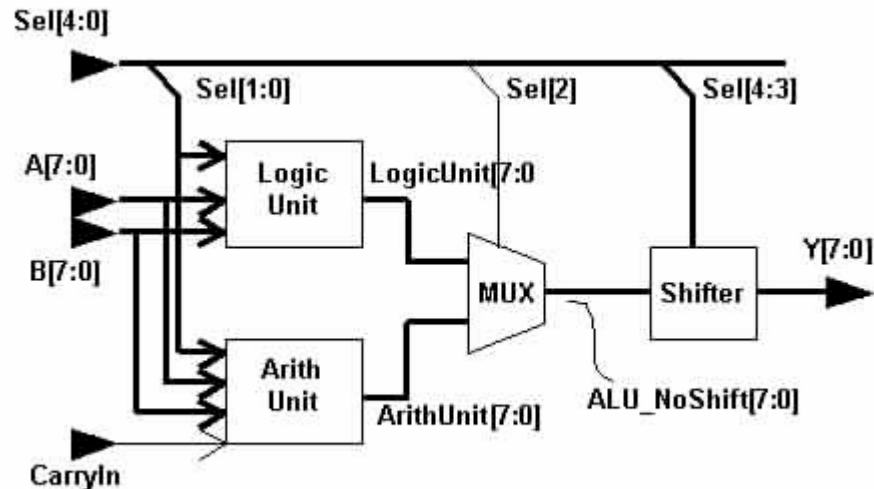- ALUとは算術(加算や減算)や論理演算を行う回路である
- 今回2つの8ビットの数AとBの入力に対してYを出力する、14種類の演算を行うALUの記述を紹介する



ALUの動作

S4	S3	S2	S1	S0	Cin	動作	説明	実行ブロック
0	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow A$	Aを転送	Arithmetic Unit
0	0	0	0	0	1	$Y \leftarrow A+1$	Aをインクリメント	Arithmetic Unit
0	0	0	0	1	0	$Y \leftarrow A + B$	加算	Arithmetic Unit
0	0	0	0	1	1	$Y \leftarrow A + B + 1$	キャリー付加算	Arithmetic Unit
0	0	0	1	0	0	$Y \leftarrow A + Bbar$	AとBの1の補数をたす	Arithmetic Unit
0	0	0	1	0	1	$Y \leftarrow A + Bbar + 1$	減算	Arithmetic Unit
0	0	0	1	1	0	$Y \leftarrow A - 1$	デクリメント	Arithmetic Unit
0	0	0	1	1	1	$Y \leftarrow A$	Aを転送	Arithmetic Unit
0	0	1	0	0	0	$Y \leftarrow A \text{ and } B$	論理積	Logic Unit
0	0	1	0	1	0	$Y \leftarrow A \text{ or } B$	論理和	Logic Unit
0	0	1	1	0	0	$Y \leftarrow A \text{ xor } B$	排他的論理和	Logic Unit
0	0	1	1	1	0	$Y \leftarrow Abar$	1の補数	Logic Unit
0	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow A$	Aを転送	Shifter Unit
0	1	0	0	0	0	$Y \leftarrow shl A$	Aを左シフト	Shifter Unit
1	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow shr A$	Aを右シフト	Shifter Unit
1	1	0	0	0	0	$Y \leftarrow 0$	0を転送	Shifter Unit



alu.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity ALU is
    port(Sel    : in  unsigned(4 downto 0);
          CarryIn : in  std_logic;
          A, B   : in  unsigned(7 downto 0);
          Y      : out unsigned(7 downto 0));
end entity ALU;

architecture COND_DATA_FLOW of ALU is
begin

    ALU_AND_SHIFT:
    process (Sel, A, B, CarryIn)
        variable Sel0_1_CarryIn : unsigned(2 downto 0);
        variable LogicUnit, ArithUnit,
                ALU_NoShift    : unsigned(7 downto 0);
    begin
        -----
        -- Logic Unit
        -----
        LOGIC_UNIT: case Sel(1 downto 0) is
            when "00" => LogicUnit := A and B;
            when "01" => LogicUnit := A or B;
            when "10" => LogicUnit := A xor B;
            when "11" => LogicUnit := not A;
            when others => LogicUnit := (others => 'X');
        end case LOGIC_UNIT;
```

```
        -----
        -- Arithmetic Unit
        -----
        Sel0_1_CarryIn := Sel(1 downto 0) & CarryIn;
        ARITH_UNIT: case Sel0_1_CarryIn is
            when "000" => ArithUnit := A;
            when "001" => ArithUnit := A+1;
            when "010" => ArithUnit := A+B;
            when "011" => ArithUnit := A+B+1;
            when "100" => ArithUnit := A + not B;
            when "101" => ArithUnit := A-B;
            when "110" => ArithUnit := A-1;
            when "111" => ArithUnit := A;
            when others => ArithUnit := (others => 'X');
        end case ARITH_UNIT;
        -----
        -- Multiplex
        -----
        LA_MUX: if (Sel(2) = '1') then
            ALU_NoShift := LogicUnit;
        else
            ALU_NoShift := ArithUnit;
        end if LA_MUX;
        -----
        -- Shift operation
        -----
        SHIFT: case Sel(4 downto 3) is
            when "00" => Y <= ALU_NoShift;
            when "01" => Y <= Shift_left(ALU_NoShift, 1);
            when "10" => Y <= Shift_right(ALU_NoShift, 1);
            when "11" => Y <= (others => '0');
            when others => Y <= (others => 'X');
        end case SHIFT;
    end process ALU_AND_SHIFT;
end architecture COND_DATA_FLOW;
```




実習 & 課題4: ALUの回路合成

- design_analyzerの起動とファイルの読み込み
 1. デザインアナライザを起動する
% design_analyzer &
 2. メニューからFile->Read...を選択し、
alu.vhd を読み込む
 3. 画面中央のALUシンボルをダブルクリックし、1階層下のレベルへ入ると、入出力ピンがわかる
 4. さらに中央の箱をダブルクリックし、1階層下のレベルへ入ると、記述をシンボル化したALU回路が確認できる
- 回路の最適化
 1. メニューからTool->DesignOptimizationを選び、OKをクリックする
 2. 回路が生成されたことを確認する



test_alu.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;
```

```
entity TEST_ALU is
end TEST_ALU;
```

```
architecture TESTBENCH of TEST_ALU is
component ALU
```

```
port ( Sel    : in  unsigned(4 downto 0);
      CarryIn : in  std_logic;
      A, B    : in  unsigned(7 downto 0);
      Y      : out unsigned(7 downto 0));
```

```
end component;
```

```
signal SIN      : unsigned(4 downto 0);
signal CIN      : std_logic;
signal AIN,BIN,YIN : unsigned(7 downto 0);
begin
```

```
U0: ALU port map (SIN,CIN,AIN,BIN,YIN);
process begin
AIN <= "00001111"; BIN <= "11110000";
wait for 10 ns;
SIN <= "00000"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "00000"; CIN <= '1';
wait for 10 ns;
SIN <= "00001"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "00001"; CIN <= '1';
wait for 10 ns;
SIN <= "00010"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
```

```
SIN <= "00010"; CIN <= '1';
wait for 10 ns;
SIN <= "00011"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "00011"; CIN <= '1';
wait for 10 ns;
SIN <= "00100"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "00101"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "00110"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "00111"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "01000"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "10000"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
SIN <= "11000"; CIN <= '0';
wait for 10 ns;
wait;
```

```
end process;
end TESTBENCH;
```

```
configuration CFG_ALU of TEST_ALU is
for TESTBENCH
end for;
end CFG_ALU;
```



実習4: ALUのシミュレーション

- VHDLファイルの構文解析
 1. 2つのVHDL記述の内容を確認める
 - alu.vhd : ALUの記述
 - test_alu.vhd : ALUをテストするための記述: テストベンチ
 2. 構文解析する (VHDLアナライザ)
 - % vhdlan alu.vhd
 - % vhdlan test_alu.vhd
- VHDL Debugger で動作を確認する
 1. VHDL Debuggerを起動する
 - % vhdldb CFG_ALU &
 2. 観測したい信号を指定する
(VHDL Debugger ウィンドウの最下位のBOXで) trace *' signal
 3. シミュレーションの時間を進める
RUNボタンの右横のBOXに、20 と記入し、RUNボタンを数回押す