

FFT設計 (CMULT設計)

ファイヤー和田 知久

wada@ie.u-ryukyu.ac.jp

琉球大学・工学部・情報工学科 教授

<http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/~wada>


複素乗算器

■ 以下のような複素乗算器を設計する

- 用途は $\langle 14,6,t \rangle$ なる信号とTwiddle Factor $\langle 10,0,t \rangle$ の複素数どうしの乗算を行う
- 2つの複素数 $a+jb$ と $c+jd$ の乗算は以下のようにになります。

$$(a + jb) \times (c + jd) = (ac - bd) + j(bc + ad)$$


- したがって、以下のような4つの固定小数点乗算器などで実現できる。

 


固定小数点乗算器(1)

■ 固定小数点数 $\langle 14,6,t \rangle$ と $\langle 10,0,t \rangle$ を乗算する

 - (1) 14ビットの数と10ビットの数を乗算すると24ビット長になる
しかし、ここでは $\langle 14,6,t \rangle$ の出力を得る



固定小数点乗算器(2)

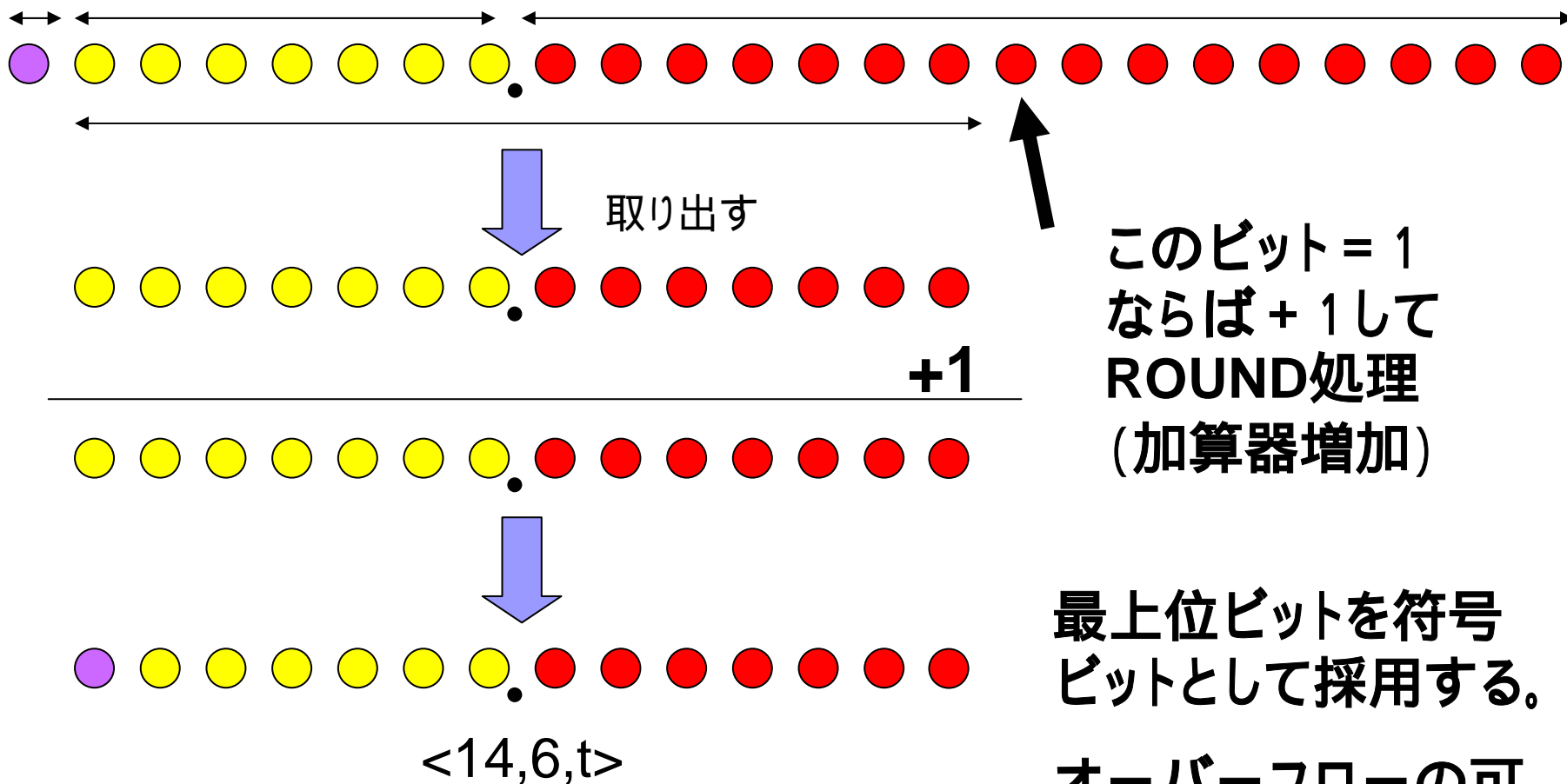

このビット = 1
ならば + 1 して
ROUND処理
(加算器増加)

最上位ビットを符号
ビットとして採用する。
オーバーフローの可
能性ある。

固定小数点乗算器VHDLコード(multar.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

entity MULTAR is
  port(in1  : in std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
        in2  : in std_logic_vector(9  downto 0); -- <10,0,t>
        outp : out std_logic_vector(13 downto 0)); -- <14,6,t>
end MULTAR;

architecture RTL of MULTAR is
begin
  MULTAR : process(in1,in2)
    variable var_tprod : std_logic_vector(23 downto 0); -- <24,7,t>
    variable var_round : std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
  begin
    var_tprod := signed(in1) * signed(in2);
    if (var_tprod(8) = '1') then
      var_round := signed(var_tprod(22 downto 9)) + '1';
    else
      var_round := var_tprod(22 downto 9);
    end if;
    outp <= var_round;
  end process MULTAR;
end RTL;
```

**新変数
variable**

同一processの中で、すぐに計算結果を参照したい場合には、variable にしないと値が参照できない。

新変数 variable (1)

- Process文の中だけで使用できるvariableという変数がある
- 特徴
 - そのprocessの中だけで使用し、processの外からは参照できない
 - これまで信号の代入は $A \leq B+C$; のように \leq をもちいたが、variableでは $v_A := v_B + v_C$; のように $:=$ で代入する。
 - 信号代入 \leq は実際の代入はprocess文を出るときに行われるので、
 $B \leq C$;
 $A \leq B$;
では、CはAにそのprocess中に代入されないが、
 - Variable 代入 $:=$ ではその行の実行の瞬間に、代入が行われるので、前の行の計算結果を即座に次の行で利用できる。
 $v_B := C$;
 $A \leq v_B$;
では、CはAにそのprocess中に代入される。

新変数 variable (2)

```
architecture RTL of REI is
signal X, Y, Z, C : unsigned (3 downto 0);
signal A, B      : unsigned(3 downto 0);
begin
process (X, Y, Z, C) begin
  C <= Z;
  A <= X + C ;
  C <= Y;
  B <= X + C;
end process;
end RTL;
```

この例ではCにY,Zが代入されるが、それらは、processから出る時の一度なので、Cは前回のYの値を保持しているので、


```
A <= X + Y
B <= X + Y
```

```
architecture RTL of REI is
signal X, Y, Z : unsigned (3 downto 0);
signal A, B   : unsigned(3 downto 0);
begin
process (X, Y, Z)
variable C : unsigned ( 3 downto 0);
begin
  C := Z;
  A <= X + C ;
  C := Y;
  B <= X + C;
end process;
end RTL;
```

この例ではCはvariableであり、その行で値が代入されるので、


```
A <= X + Z
B <= X + Y
```

MULTAR動作波形

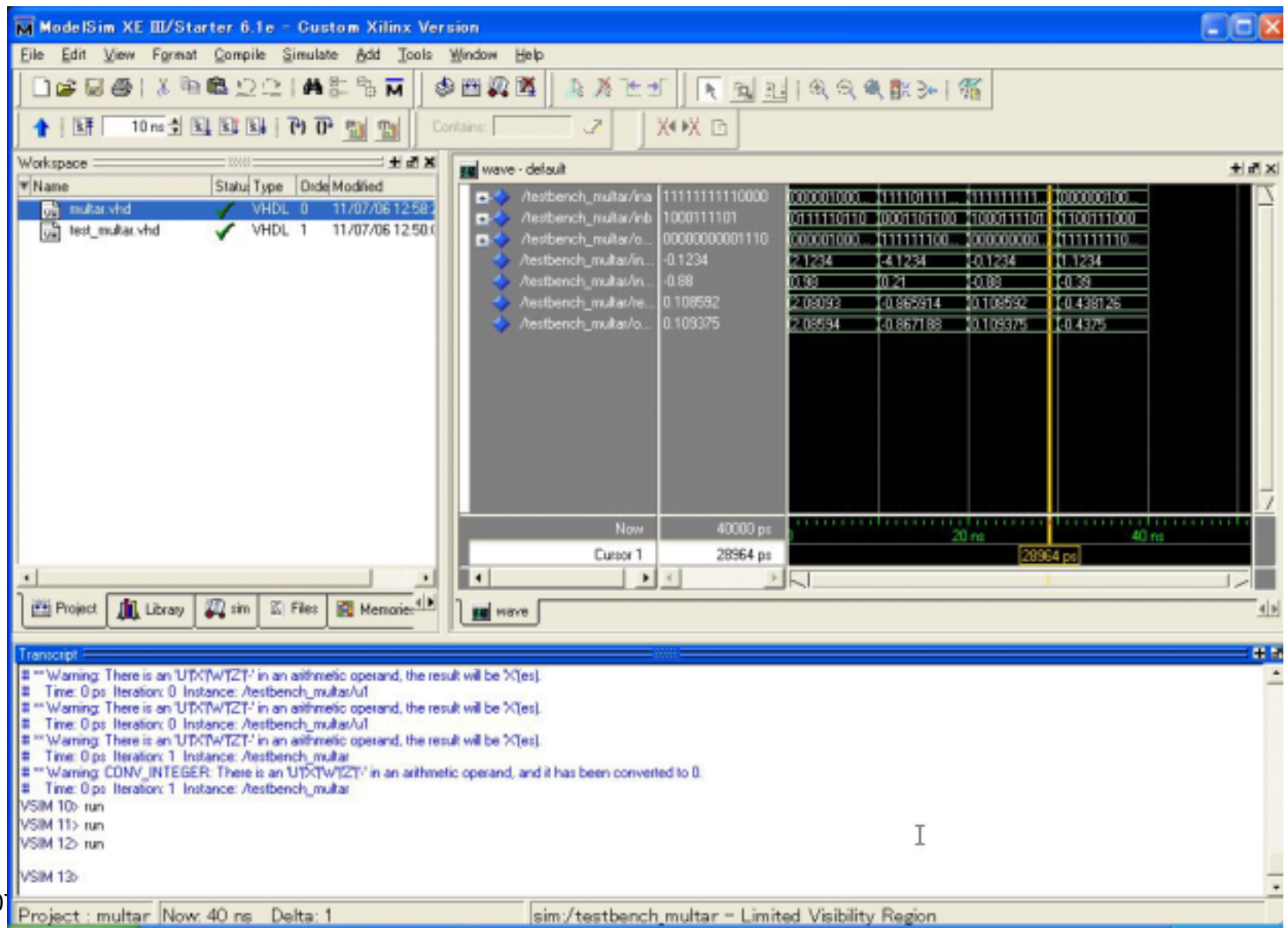

複素乗算器の設計

 - 課題1で作成した乗算器を用いて、複素乗算器を設計できる。
- コードを次ページに示す。



複素乗算器VHDLコード (cmult.vhd)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

entity CMULT is
  port(AIN_I   : in std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
        AIN_Q   : in std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
        BIN_I   : in std_logic_vector(9  downto 0); -- <10,0,t>
        BIN_Q   : in std_logic_vector(9  downto 0); -- <10,0,t>
        YOUT_I  : out std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
        YOUT_Q  : out std_logic_vector(13 downto 0)); -- <14,6,t>
end CMULT;

architecture RTL of CMULT is
  -- component declaration
  component MULTAR
    port(in1   : in std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
          in2   : in std_logic_vector(9  downto 0); -- <10,0,t>
          outp  : out std_logic_vector(13 downto 0)); -- <14,6,t>
  end component;
  signal S1, S2, S3, S4 : std_logic_vector(13 downto 0); -- <14,6,t>
begin
  M1: MULTAR port map (AIN_I, BIN_I, S1);
  M2: MULTAR port map (AIN_Q, BIN_Q, S2);
  M3: MULTAR port map (AIN_Q, BIN_I, S3);
  M4: MULTAR port map (AIN_I, BIN_Q, S4);
  YOUT_I <= signed(S1) - signed(S2);
  YOUT_Q <= signed(S3) + signed(S4);
end RTL;
```

CMULT動作波形

