

## 第9章 メモリとプログラマブルデバイス

---

### 1. RAM (Random Access Memory)

○ 2次元アレイ状に並んだ、1ビット記憶のひとつを、アドレス信号により指定して、記憶データを読み出すか、もしくは外部からデータを書き込むことができる。このような高速な読み出し、書き込みを“ランダムアクセス”と呼ぶ。

○ 電源を切ると、一般にはデータが消滅する(揮発性)である。

(a) SRAM 図9・1

1ビットのメモリは NOTゲート2個とNMOS2個が一般的

D-FFを2次元的に配置しても実現できる。

特徴: DRAMに比べて、1ビットメモリの回路規模が大きく、高コストであるが高速性があるので、コンピュータキャッシュメモリや、小規模高速メモリ用途に使用される。

(b) DRAM 図9. 3

1ビットのメモリはコンデンサ1個とNMOS1個が一般的

○コンデンサにより微小な電荷を蓄積することで、'1'か'0'の情報を記憶する。

○上記微小電荷は漏れ電流により時間とともに減少するので、“リフレッシュ”と呼ばれる動作「データを読み出して、再度書き込みをする」を行っている。

問1. D-FFを用いて、16ビットのSRAMメモリを設計せよ。

クロック信号を CLK

アドレス信号をA0, A1, A2, A3

書き込み・読み出し制御信号を  $\overline{WE}$

データ入力をDIN

データ出力をDOUT

とする。

---

## 2. ROM (Read Only Memory)

RAMと同様にランダムアクセス可能であるが、書き込みが低速など制限がある。ROMは電源を切ってもデータが消失しない。(不揮発性という)

### (a) マスクROM

工場出荷時に、記憶データを決める配線構造等が決められたもの。ユーザは記憶エータの変更ができない。(昔のゲームカセット)

### (b) フラッシュメモリ

データ消去をブロック単位で行い、データの書き込みはRAMに比べては遅いが、ある程度高速なメモリ。不揮発性。(USBメモリ、デジカメの記憶媒体)


問2. フラッシュメモリのメモリセル(1ビットを記憶する部分)の構造はどのようなものか？

---

## 3. プログラマブルデバイス


論理回路の機能をデータを設定することで、プログラマブルに実現できるデバイス。

### (a) LUTによる組み合わせ回路の実現

 


## (b)FPGAの構造

### FPGAの内部構造(模式図)

 

### 論理ブロックの例

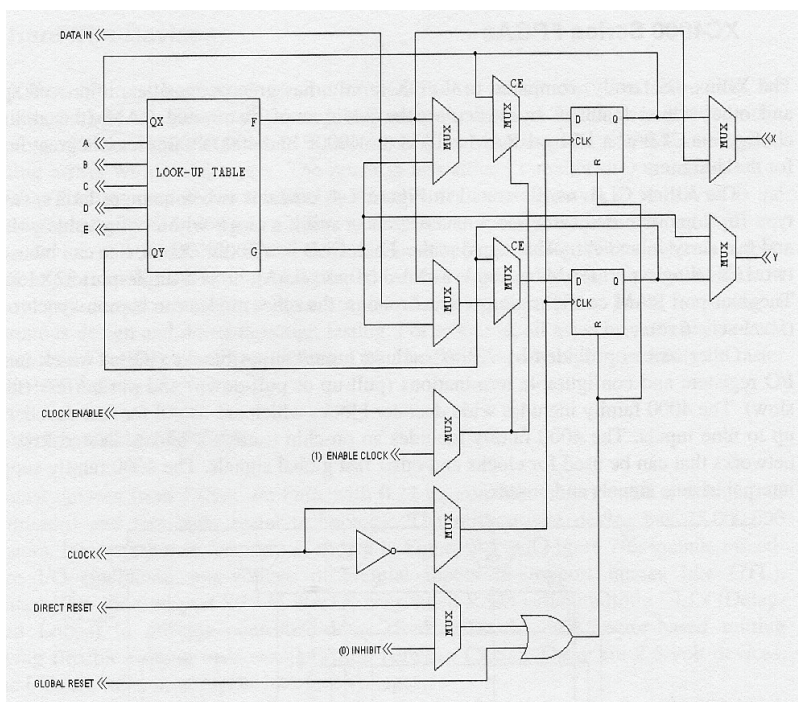


CLB: Configurable Logic Block

Look-up table for combinational logic

D-Flip-Flops

Look-up Table

 


宿題10 学籍番号 名前 日付 を書いて 提出すること。

1) D-FF を用いて、16 ビットの SRAM メモリを設計せよ。

クロック信号を CLK  
 アドレス信号を A0, A1, A2, A3  
 書き込み・読み出し制御信号を  
 データ入力を DIN  
 データ出力を DOUT とする。

2) フラッシュメモリのメモリセル(1ビットを記憶する部分)の構造はどのようなものか？

3) 以下の組み合わせ回路を LUT 方式の組み合わせ回路で実現せよ。

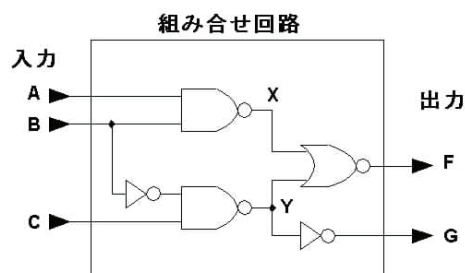

以上